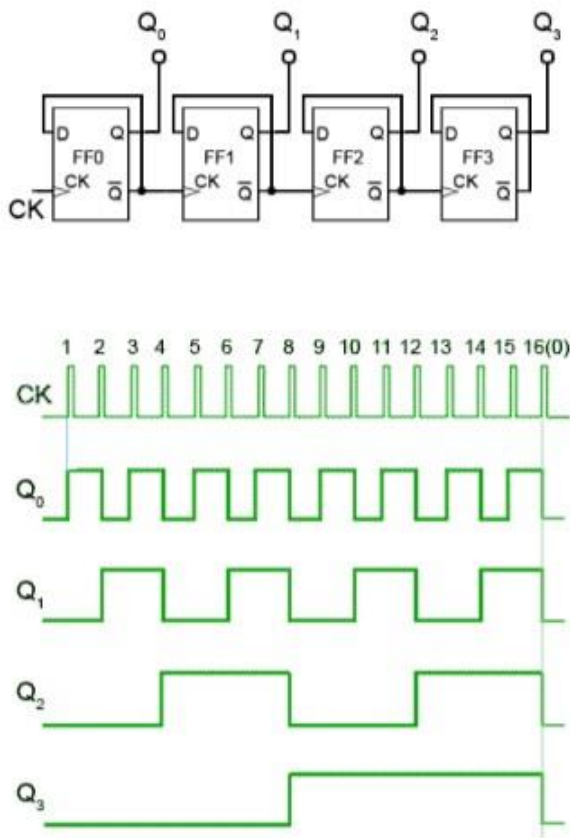

Punë Laboratori 2

Ushtrimi 1:

Të ndërtohet një flip flop D (FF-D).

Ushtrimi 2:

Një numërues me 4 bit mund të ndërtohet duke përdorur FF-D si në figurë:




Ndërtoni një numërues me 8 bit duke përdorur FF-D.

Ushtrim 3:

Të ndërtohet një flip flop T (FF-T) duke përdorur flip flop D. Të ndërtohet numëruesi me 8 bit duke përdorur FF-T.


Ushtrim 1

Skema e FF – D

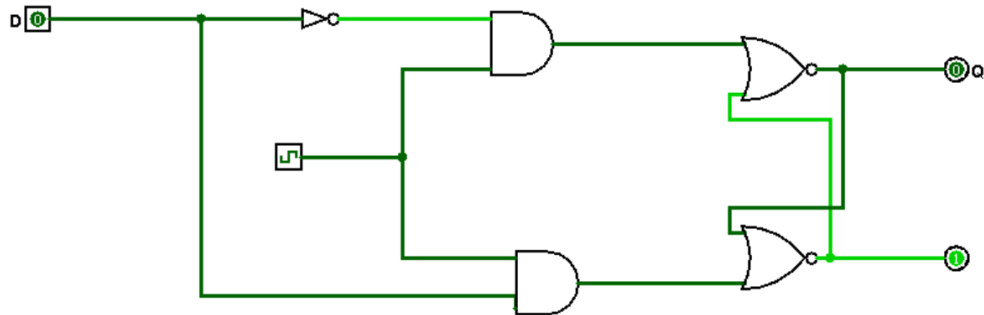


Ushtrimi 2

Skema e Numëruesit me 4-bit duke përdorur FF-D

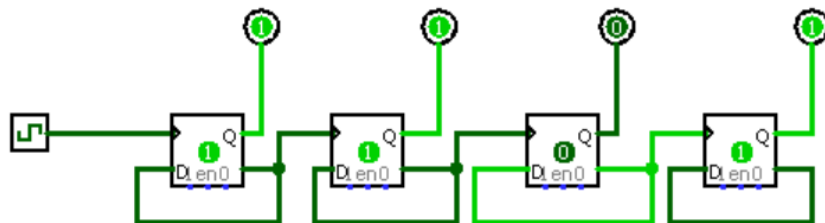

Ushtrimi 3

Skema e FF-T duke përdorur FF-D

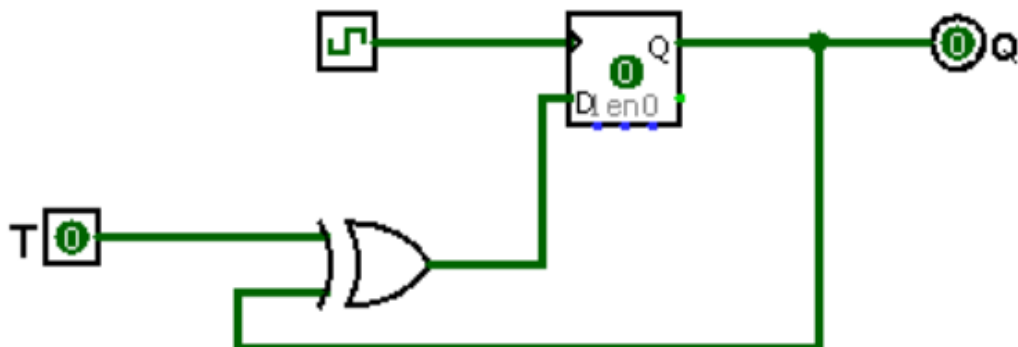

Skema e Numëruesit me 8-bit duke përdorur FF-T

