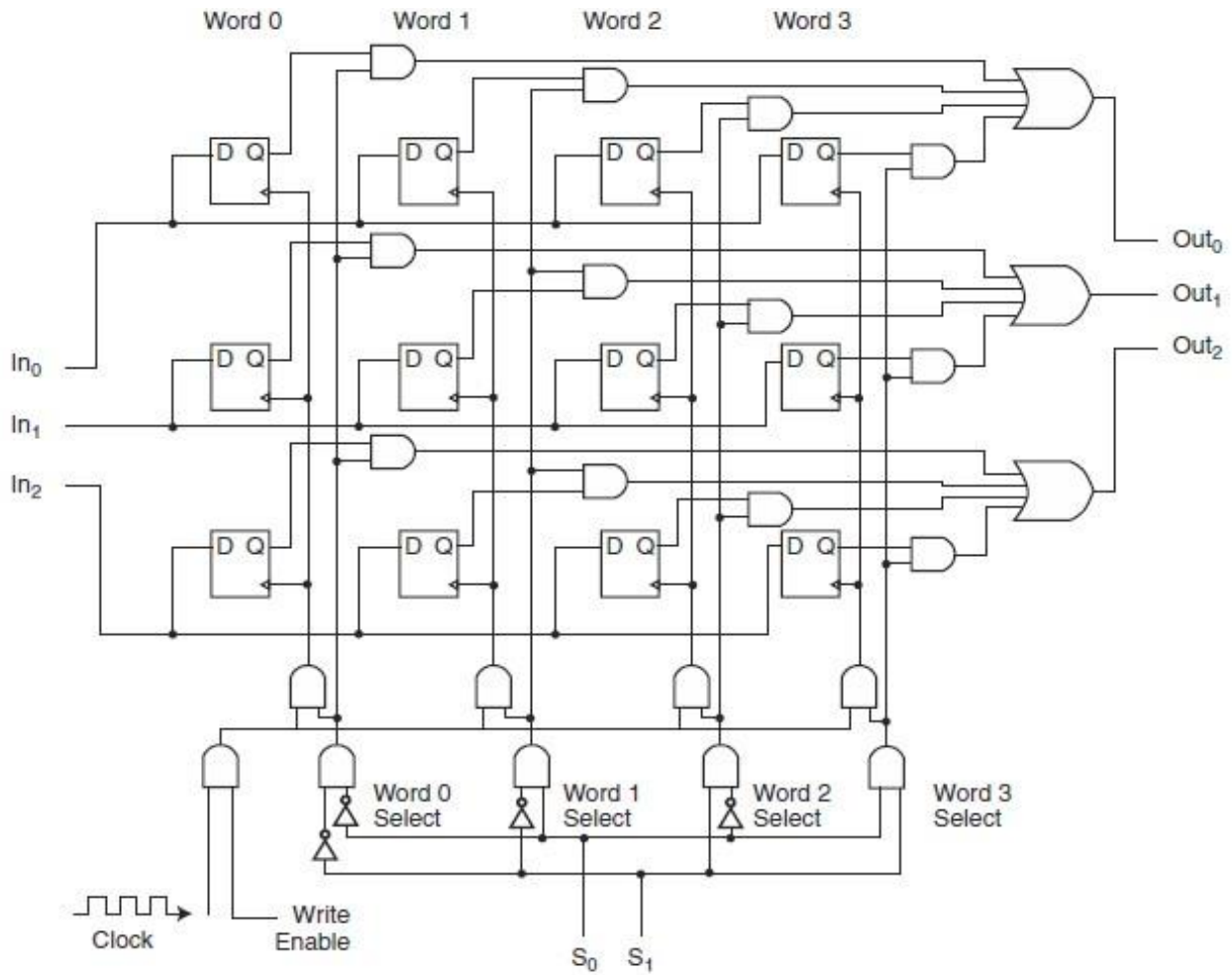


Punë Laboratori 3


Ushtrim 1:

Skema në figuren e mëposhtme paraqet një memorje 4x3. Ndertoni një memorje 2x8. Përdorni dekoderine e gatshëm të simulatorit për të selektuar fjalën.



Ushtrim 1

Skema e memories 2x8

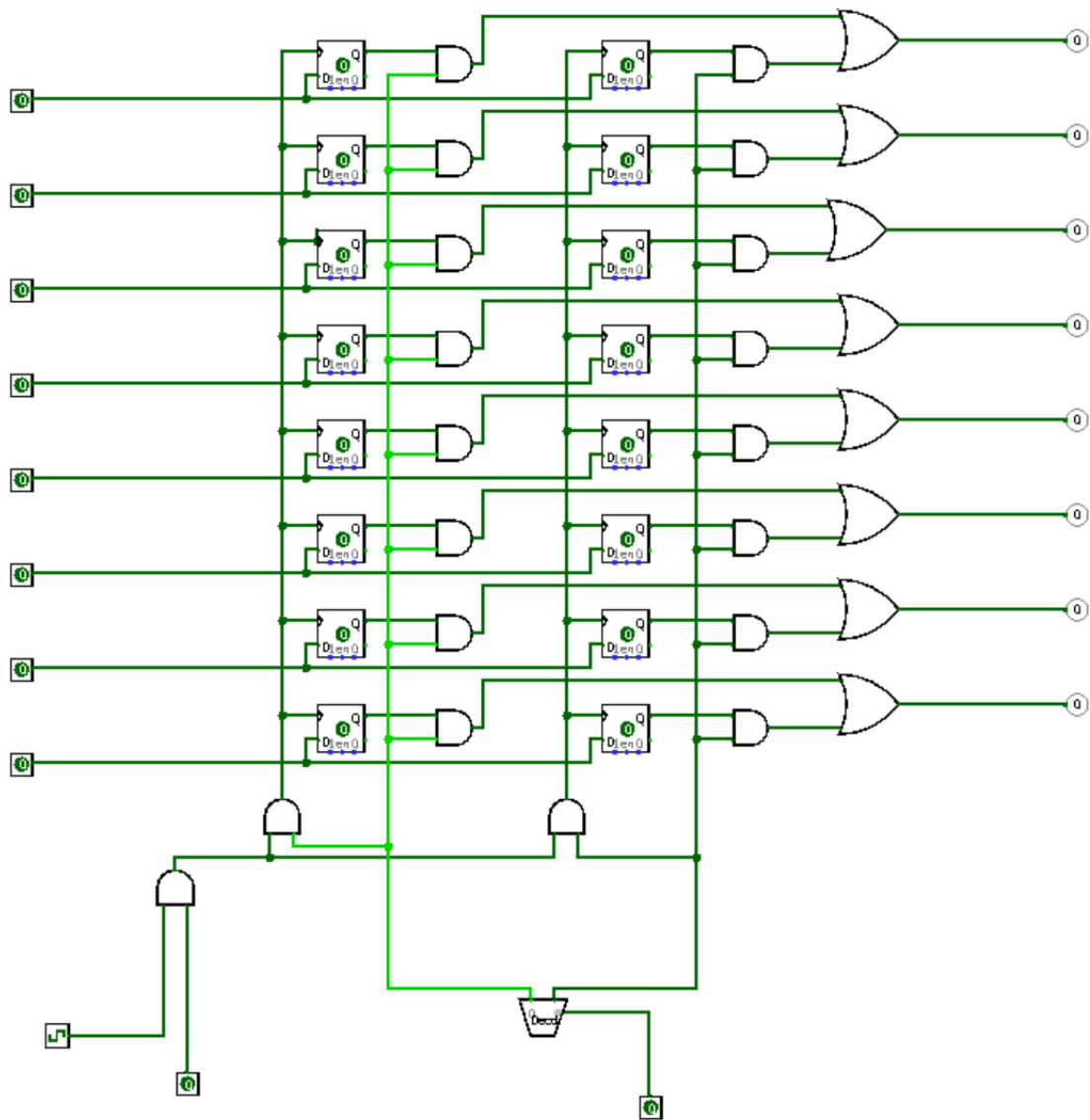

Memoria ndërtohet prej një dekoderi 1x2 sepse kemi për të përzgjedh midis 2 word me nga 8 bit , dhe përdorim gjithsej 16 FF-D , 8 për secilin word për të zgjedhur bitet e word-it.